Escola: _____
Aluno (a): _____ Nº: ___
Data: ___/___/____ Turma: _____ / Professor: Nonato Jr
ELETRICIDADE

1. Sob uma tensão de 110 V, um resistor passa a ser percorrido por uma corrente de 10 A. Qual o valor de sua resistência?

2. Qual o valor da voltagem a ser aplicada num resistor de 20 Ω para que ele seja percorrido por uma corrente de 5 A?

3. Um resistor de resistência igual a 5 Ω é submetido a uma voltagem de 40 V. Qual a corrente que o atravessa?